

一, 填空题 (15个空, 15分)

1. 八进制 $(-15)_8$ 转二进制, 写原码(10001101), 补码(11110011)

对于正数原码补码反码都一样, 对于负数, 反码符号位不变其他位取反, 补码在反码基础上+1

2. 逻辑运算的三个基本操作(与或非)

3. 组合逻辑因为时延不同会出现(竞争和冒险)

4. 卡诺图的逻辑相邻是指(指有且仅有一项与给出的最小项不同)

几何相邻: 一个最小项的几何相邻就是它的上下左右的最小项。

5. JK触发器特性方程($Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$)

6. 求一个给定函数L的对偶函数(\bar{L})

7. 译码器是组合逻辑电路还是时序逻辑电路? (组合逻辑电路)

8. 最大项 M_i 和 最小项 m_i 什么关系? ($M_i = \bar{m}_i$ (互补关系))

9. `timescale 5ns/1ps 什么意思? (时间单位5ns, 时间精度1ps)

10. 定义一个具有256个8位的存储器my_mem(reg[7:0] my_mem[255:0])

11. Verilog 程序 四大部分 模块声明, 端口定义, 信号类型声明, 功能描述


二, 根据代码画图 (2道 * 5分 = 10分)

1. 非阻塞 c<=b; b<=a;

给了非阻塞的代码

```
always @(posedge clk)
begin
    b<=a;
    c<=b;
end
```

这图是答案

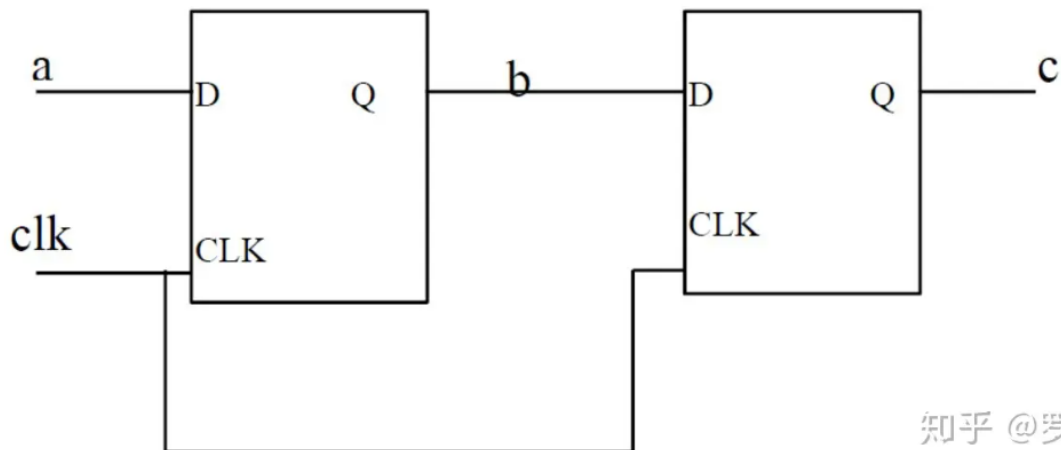


知乎 @罗成

2. 阻塞 $b=a; c=b;$

给了非阻塞的代码

```
always @(posedge clk)
begin
    b=a;
    c=b;
end
```

这图是答案

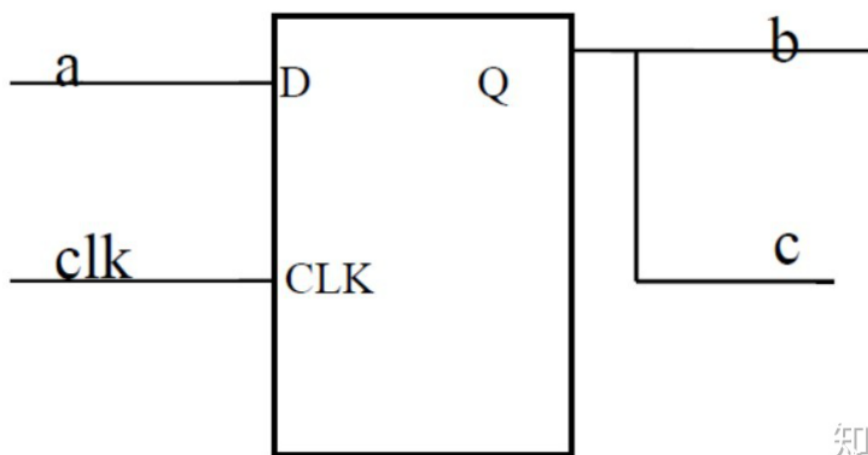

知乎 @罗成

三, 分析与设计 (2道 * 15分 = 30分)

1. 给了一个 $F(A,B,C,D) = \Pi M(\dots)$, 请用卡诺图化简成**最简或与式**,然后再设计出对应的组合逻辑电路

这道题记不清了

2. 用JK触发器设计“111”序列检测器

1. 逻辑抽象
没输入X, 输出Y. 状态 $S_0(0)$, $S_1(1)$, $S_2(11)$, $S_3(111)$

2. 状态图表

$S^n \backslash X$	0	1
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_0/0$	$S_2/0$
S_2	$S_0/0$	$S_3/1$
S_3	$S_0/0$	$S_3/1$

状态相同

3. 状态化简
 S_2 与 S_3 合并

$S^n \backslash X$	0	1
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_0/0$	$S_2/0$
S_2	$S_0/0$	$S_2/1$

4. 状态编码 (相邻)
令 $S_0=00$, $S_1=01$, $S_2=10$ (11 为约束项)
触发器 Q_1, Q_0

$Q_1 \backslash Q_0$	0	1
0	S_0	S_1
1	S_1	X

5. 状态方程

$X \backslash Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0	00/0	00/0	XX/X	00/0
1	01/0	10/0	XX/X	10/1

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n + Q_1^n \cdot X = X \cdot Q_1^n + X \cdot Q_0^n \cdot Q_1^n$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_1^n \cdot \bar{Q}_0^n \cdot X + 0 \cdot Q_0^n$$

$$Y = Q_1^n (\bar{Q}_0^n) \cdot X$$

6. 电路图
JK 触发器: $Q^{n+1} = JQ^n + \bar{K}Q^n$

$$\begin{cases} J_1 = X \cdot Q_0^n \\ K_1 = \bar{X} \end{cases} \quad \begin{cases} J_0 = X \cdot Q_1^n \\ K_0 = 0 \end{cases}$$

四, 代码(4道: 15分 + 15分 + 10分 + 5分 = 45分)

1. 四位计数器(load, en, clk, reset, 进位q, 等等) 15分

```
module cnt16 (cout, q, clk, clr, load, en, d); // 定义一个名为cnt16的模块, 它有7个端口
    output[3:0] q; // 定义一个4位的输出信号q, 它是计数器的当前值
    output cout; // 定义一个输出信号cout, 它是计数器的进位信号
    input clk, clr, load, en; // 定义四个输入信号, 分别是时钟、清零、加载和使能
    input[3:0] d; // 定义一个4位的输入信号d, 它是计数器的加载值
    reg[3:0] q; // 定义一个4位的寄存器q, 用来存储计数器的值
    reg cout; // 定义一个寄存器cout, 用来存储计数器的进位信号
    always @ (posedge clk) begin // 在时钟上升沿时执行以下语句
        if (clr) q <= 0; // 如果清零信号为1, 那么将q赋值为0
        else if (load) q <= d; // 否则, 如果加载信号为1, 那么将q赋值为d
        else if (en) begin // 否则, 如果使能信号为1, 那么执行以下语句
            q <= q + 1; // 将q加1
            if(q == 4'b1111) begin cout <= 1; end // 如果q等于4'b1111, 那么将cout赋值为1
        end
        else begin cout <= 0; end // 否则, 将cout赋值为0
    end
    else begin q <= q; end // 否则, 保持q不变
end
```

```
end
endmodule // 结束模块定义
```

2. 具有异步清零的D触发器 15分

```
module flipflop(D,Clock,Resetn,Q);
    input D,Clock,Resetn;
    output Q;
    reg Q;
    always @(negedge Resetn or posedge Clock)
        if(!Resetn)
            Q<=0;
        else
            Q<=D;
endmodule
```

3. 具有同步清零功能的移位寄存器 10分

这段代码是一个**串行输入并行输出**的移位寄存器Verilog代码，它具有**同步清零**功能。当 `clr` 信号为1时，输出 `dout` 被清零；当 `clr` 信号为0时，每个时钟上升沿，输出 `dout` 向左移位一位，并将输入 `din` 接到最低位。这样，输入的串行数据被转换为输出的并行数据。

```
module sipo (dout, din,clr,clk);//串入并出
    output[4:0] dout;
    input clk, din,clr;
    reg[4:0] dout; //五位
    always @ (posedge clk )
        begin
            if(clr) begin
                dout <= 0;
            end
            else begin
                dout <= {dout, din};
            end
        end
endmodule
```


4. 根据输入输出图, 写代码(其实就是一个D锁存器, 电平触发) 5分

电平触发是在高或低电平保持的时间内触发，而边沿触发是由高到低或由低到高这一瞬间触发,边沿触发和电平触发基本就是触发器和锁存器的区别。


触发器是边沿触发，只有当时钟上升（或下降）的一瞬间，触发器会读取并锁存输入信号。输出信号仅在时钟信号上升（或下降）的一瞬间会发生变化。

锁存器是电平触发，只要使能（enable）信号处于高电平（或低电平），输出就会随着输入信号变化，直到使能信号变为低电平（或高电平）时，输出才会锁存，不再随输入变化。

D锁存器

 

D触发器(两D锁存器级联)

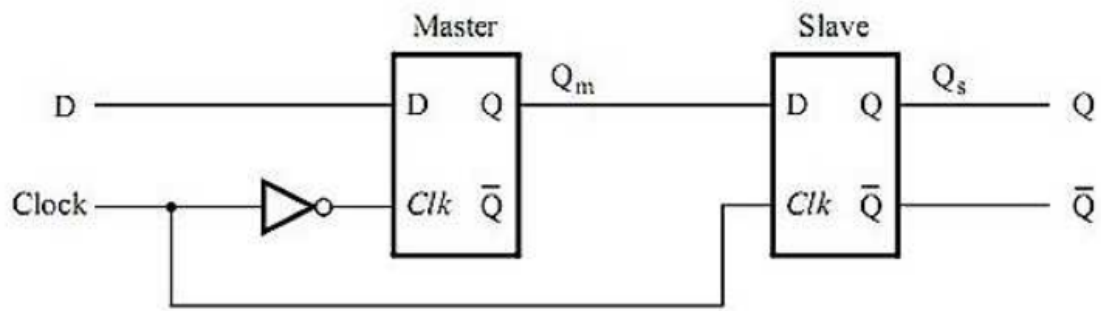

```

module latch(
    input D,
    input EN,    //输入信号

    output Q    //输出信号
);
always@ (EN or D)    //组合逻辑
begin
    if(EN)
        Q = D;    //阻塞赋值
    end
endmodule

```

锁存器代码还可以这样写:

```

module latch(
    input D,
    input EN,    //输入信号

    output Q    //输出信号
);
assign Q= EN?D:Q;    //组合逻辑
endmodule

```

