

## 一、数字逻辑基础

### 1. 数字信号和模拟信号：

**数字量(digital variable)**——在时间**和**数量上的变化都**离散**的物理量。

**数字信号(digital signal)**——表示数字量的信号。

**数字电路(digital circuits)**——工作在数字信号下的电路。

如：时钟、自动生产线上送出零件量的检测等。

**模拟量(analog variable)**——在时间**或**数值上**连续变化**的物理量。

**模拟信号(analog signal)**——表示模拟量的信号。

**模拟电路(analog circuits)**——工作在模拟信号下的电路。

如：温度、压力变化。

### 2. BCD 码：四位 BCD 码对应十进制一位数字

(1) 8421 码不等于二进制，如：(十进制) 925 = (二进制) 1110011101 = (8421BCD 码) 1001 0010 0101

(2) 8421 码禁用 1010~1111，因为超出了一位十进制数

(3) 2421 码不具备单值性，因此禁用 0101~1010

(4) 余三码(8421 码+3)也不具备单值性，禁用 0000~0010、1101~1111

3. 循环码(格雷码)：相邻数对应编码只有一位不同，减少数字电路中状态变化时出错的可能

4. 奇偶校验码：奇校验(添加一位校验位使 1 的个数为奇)和偶校验

5. 数学运算符、逻辑运算符、按位运算符、缩位运算符、等式运算符

数学运算符：+ (逻辑与)、· (逻辑或)、— (逻辑非)、⊕ (逻辑异或)、⊙ (逻辑同或)

逻辑运算符：&& (逻辑与)、|| (逻辑或)、! (逻辑非)、⊕ (逻辑异或)、⊙ (逻辑同或)

按位运算符：& (按位与)、| (按位或)、~ (按位取反)、^ (按位异或)、^^ (按位同或)

缩位运算符(对一个多位变量从低位向高位运算)：& (按位与)、| (按位或)、~& (按位与非)、~| (按位或非)、^ (按位异或)、^^ (按位同或)

等式运算符：== (等于)、=== (全等)、!=、!==

### 6. 机器码

机器码	+00001111	-00001111	+0.00001111	-0.00001111
原码	00001111	10001111	0.00001111	1.00001111
补码	00001111	11110001	0.00001111	1.11110001
反码	00001111	11110000	0.00001111	1.11110000
移码	10001111	01110001	小数无移码	小数无移码

由[X]补求[-X]补：

运算过程是：将[X]补连同符号一起将各位取反，末位再加 1

## 二、逻辑代数基础

### 1. 易错运算律

$$(1) A+(B \cdot C)=(A+B) \cdot (A+C) \quad / \quad A \cdot (B+C)=A \cdot B+A \cdot C$$

$$(2) A+A \cdot B=A \quad / \quad A \cdot (A+B)=A$$

$$(3) A \cdot B+A \cdot \bar{B}=A \quad / \quad (A+B)(A+\bar{B})=A$$

$$(4) A \cdot B+A \cdot C+B \cdot C=A \cdot B+A \cdot C \quad / \quad (A+B)(A+C)(B+C)=(A+B)(A+C)$$

(注: 4.1 证明  $B \cdot C$  补  $(A+A)$  4.2 证明对 4.1 取反)

2. 对偶式中 0 变 1 + 变  $\cdot$  A 不变 A!!  $F=G$  等价于  $F'=G'$

3. 同或逻辑与异或逻辑同时互为相反和对偶

4. 下标相同的最大项和最小项互为相反

$$\overline{m_3} = \overline{ABC} = A + \bar{B} + \bar{C} = M_3$$

$$\overline{M_3} = \overline{A + \bar{B} + \bar{C}} = \overline{ABC} = m_3$$

$$\begin{aligned} & m_1 + m_2 + m_4 + m_5 \\ &= \overline{M_1} + \overline{M_2} + \overline{M_4} + \overline{M_5} \\ &= \overline{M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_5} \\ &= \overline{M_0 \cdot M_3 \cdot M_6 \cdot M_7} \end{aligned}$$

### 5. 逻辑表达式化简 (卡诺图应用)

(1) 化最简“与-或”式: 直接卡诺图

(2) “与-或”式化最简“或-与”式: “两次取反法” (注意一次取反后相当于取卡诺图的 0 项)

例 用卡诺图求逻辑函数

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

的最简“或-与”表达式。

解 用卡诺图化简给定函数的过程如右图所示, 得到:

$$F = AB + CD + BD$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

再对反函数  $\bar{F}$  的最简“与-或”表达式  $\bar{F} = AB + CD + BD$

两边取反, 即可求得函数的最简“或-与”表达式

$$F = \bar{F} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + \bar{D}) \cdot (\bar{B} + \bar{D})$$

(3) “或-与”式化最简“或-与”式: “两次对偶法”

$$\begin{aligned} F &= (A+B+C)(A+C)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})(\bar{B}+C) \\ F' &= ABC + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} \\ &= AC + \bar{A}\bar{B} \\ F &= (F')' = (AC + \bar{A}\bar{B})' \end{aligned}$$

### 6. 最简表达式化标准“与-或”式/“或-与”式

(1) 标准“与-或”式: 添项  $A=A \cdot (B+B)$  (分配律在  $\cdot$  下不太看得出来可以看成与和或)

(2) 标准“或-与”式: 添项  $A=A+B \cdot B$

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \overline{(\bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C})\bar{A}\bar{B}} = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + BC + AB \\ &= \bar{A}\bar{B}(C+\bar{C}) + \bar{A}(\bar{B}+\bar{B}\bar{C}) + (A+\bar{A})BC + AB(C+\bar{C}) \\ &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC + ABC + ABC + ABC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}\bar{C} + A\bar{B} \\ &= (\bar{A} + A\bar{B}) \cdot (\bar{C} + A\bar{B}) \\ &= (\bar{A} + A) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + A) \cdot (\bar{B} + C) \\ &= (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + A) \cdot (\bar{B} + C) \\ &= (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (A + \bar{B} + C) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \\ &= (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C}) \end{aligned}$$

### 三、组合逻辑电路

#### 1.设计方法

(1) 真值表取 1 -> 卡诺图化简 -> 逻辑表达式 -> 电路图

**例、三人裁判举重比赛**，一个主裁判，两个副裁判。认为杠铃举上时，各裁判按自己前面的电键（为1），否则不按（为0）；裁判结果用红绿灯表示，红绿灯均亮（为1）表示“完全举上”，只红灯亮表示“需研究录像决定”，其余为未举上。

(1) 三个裁判均按下自己的电键，红绿灯全亮；

(2) 两个裁判（其中一个为主裁判）按下自己的电键，红绿灯全亮；

(3) 两个副裁判或一个主裁判按下自己的电键，只红灯亮；


(4) 其余情况红绿灯全灭。

试用两级与或电路实现满足上述四种要求的逻辑控制电路。

A	B	C	R	G
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$R = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC + A\overline{B}C + ABC = A + BC$$

$$G = AB + AC$$

 

举重裁判电路逻辑图

(2) 逻辑转化为表达式 -> 电路图

设计两个3位二进制数是否相等的数值比较器。

解 设两3位二进制数分别为  $A=A_3A_2A_1$ ,  $B=B_3B_2B_1$ ，电路的输出为  $F$ 。当  $A=B$  时， $F$  为1；否则  $F$  为0。


根据常识可知，要使  $A=B$ ，必须使  $A_3=B_3$ 、 $A_2=B_2$ 、 $A_1=B_1$ ，即要使  $F$  为1，必须使  $A_3$  和  $B_3$  同时为0或同时为1、 $A_2$  和  $B_2$  同时为0或同时为1、 $A_1$  和  $B_1$  同时为0或同时为1。即

$$F = (\overline{A_3}\overline{B_3} + A_3B_3)(\overline{A_2}\overline{B_2} + A_2B_2)(\overline{A_1}\overline{B_1} + A_1B_1)$$

$$= \overline{A_3 \oplus B_3} \cdot \overline{A_2 \oplus B_2} \cdot \overline{A_1 \oplus B_1}$$

$$= \overline{(A_3 \oplus B_3) + (A_2 \oplus B_2) + (A_1 \oplus B_1)}$$

画出用异或门实现的电路图：

 

#### 2.注意事项:

(1) 题意转化逻辑表达式时需要将状态抽象，用几个变量组合代表情况，如下示例中用2个变量代表4种输入



设计判断献血者与受血者的血型是否相容的电路。血型相容规则如下表所示，表中“√”表示血型相容。

献血	受血			
	A	B	AB	O
A	√		√	
B		√	√	
AB			√	
O	√	√	√	√

血型	献 WX	受 YZ
A	00	00
B	01	01
AB	10	10
O	11	11

解 四种血型可用两个变量的四种编码表示。设变量  $W$ 、 $X$  表示献血者的血型， $Y$ 、 $Z$  表示受血者的血型，采用上表所示的编码。电路的输出用  $F$  表示，当血型相容时  $F$  为1，否则  $F$  为0。

  根据血型相容规则，可直接得出函数的卡诺图如下图所示，由卡诺图可得函数的最简“与或”式为：



用“与非”门实现的电路图如上图所示。

(2) 化“与-非”门：两次取反（1项太多的话找0项然后取反）（只有“与-非”门，没有单独的非门，想用非门可以直接单输入的“与-非”门）

组合逻辑电路设计中应考虑的问题

1 逻辑函数形式的变换

(1) 逻辑函数的“与非”门实现

有两种方法：一种是对  $F$  两次求反，一次展开；另一种是对  $F$  三次求反，一次展开。

例 用“与非”门实现逻辑函数

$$F = \overline{A}B + \overline{B}C + \overline{C}D + \overline{D}A$$

解 方法一：对  $F$  两次求反，一次展开可得：

$$F = \overline{A}B + \overline{B}C + \overline{C}D + \overline{D}A = \overline{(\overline{A}B) \cdot (\overline{B}C) \cdot (\overline{C}D) \cdot (\overline{D}A)}$$

方法二：对  $F$  三次求反，一次展开可得：

$$\overline{F} = \overline{\overline{A}B + \overline{B}C + \overline{C}D + \overline{D}A} = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BCD$$

$$F = \overline{\overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BCD} = \overline{(\overline{A}B\overline{C}\overline{D}) \cdot (A\overline{B}C\overline{D}) \cdot (A\overline{B}\overline{C}D) \cdot (\overline{A}BCD)}$$

(3) 化“或-非”门：取对偶 -> 化成最简“与-或”式 -> 两次取反 -> 取对偶

## (2) 逻辑函数的“或非”门实现

可以采用对F两次求对偶的方法。即，先求F的对偶式 $F_d$ ，并将其化为最简“与非-与非”式，然后再求 $F_d$ 的对偶式 $(F_d)_d$ ，则 $(F_d)_d$ 即是F的最简“或非-或非”式。

例：用“或非”门实现函数

$$F = A \bar{B} + B \bar{C} + C \bar{A}$$

解 先求F的对偶式 $F_d$ 并将其化成最简“与-或”式：

$$F_d = (A+B)(B+C)(C+A) = ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$


再将 $F_d$ 的最简“与-或”式两次求反，一次展开变为“与非-与非”式：

$$F_d = (ABC) \cdot (\bar{A}BC) \cdot (A\bar{B}C) \cdot (AB\bar{C})$$

再求对偶，则得：

$$F = (F_d)_d = (A+B+C) + (A+B+C)$$

画出下图所示的逻辑电路图：

 

也可先求出F的最简“或-与”式，并将其两次取反，一次展开，即可得到最简的“或非-或非”式。该方法请自己练习。

## (4) 化“与-或-非”门：两次取反

### (3) 逻辑函数的“与或非”门实现

例：用“与或非”门实现函数

$$F = A \bar{B} + B \bar{C} + C \bar{A}$$

两种方法，一种是对F两次求反，另一种是对 $\bar{F}$ 一次求反。

解 方法一：对F两次求反，可得：


$$F = A \bar{B} + B \bar{C} + C \bar{A}$$

方法二：先求 $\bar{F}$ ，再对 $\bar{F}$ 一次求反可得：

$$\bar{F} = \overline{A \bar{B} + B \bar{C} + C \bar{A}} = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

$$F = (\bar{F}) = \overline{\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}}$$

两种方法对应的电路图比较：

 


## 3. 常见器件

### (1) 普通编码器

#### 一、普通编码器 (Common Encoder)

特点：任何时刻只允许输入一个编码信号，否则将发生混乱。

3位二进制普通编码器示例：

 

3位二进制普通编码器框图

3位二进制普通编码器真值表

输 入									输 出		
$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1		
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0		
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1		
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1		
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		

其余2<sup>8</sup>-8种输入均为约束项,无效输入

由于普通编码器在任何时刻  $I_0 \sim I_7$  当中仅有一个取值为1，即只有真值表中所列的8种状态，而且它的  $(2^3 - 8)$  种状态均为约束项。因此，由真值表可得到逻辑式：

$$\begin{cases} Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 \\ Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 \\ Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 \end{cases}$$


或门实现      与非门实现

### (2) 优先编码器 (74LS148)
 
#### 二、优先编码器 (Priority Encoder)

特点：允许同时输入两个以上编码信号。不过在设计优先编码器时已经将所有的输入信号按优先顺序排了队，当几个输入信号同时出现时，只对其中优先级最高的一个进行编码。

下面以8线-3线优先编码器74LS148为例分析优先编码器的工作原理。74LS148框图（俯视图）如下：



74LS148的俯视图


S	$I_7$	$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$	$Y_{EX}$
0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	X	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0	0
1	X	X	X	X	X	1	0	0	1	0	1	0
1	X	X	X	X	1	0	0	0	1	0	0	1
1	X	X	X	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	X	X	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

$$\begin{cases} Y_2 = (I_4 + I_5 + I_6 + I_7) \cdot S \\ Y_1 = (I_2 + I_3 + I_6 + I_7) \cdot S \\ Y_0 = (I_1 + I_3 + I_5 + I_7) \cdot S \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_{EX} = S \cdot \bar{I}_7 \cdot \bar{I}_6 \cdot \bar{I}_5 \cdot \bar{I}_4 \cdot \bar{I}_3 \cdot \bar{I}_2 \cdot \bar{I}_1 \cdot \bar{I}_0 \end{cases}$$

应用：两片 74LS148 扩成 4 位编码器



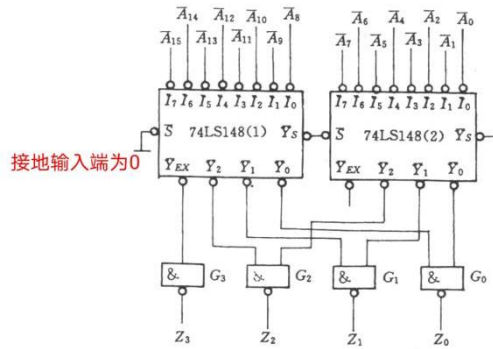

### (3) 最小项译码器 (74LS138)

74LS138(1)


4E3 1  
HD74LS138P

S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	Y <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>7</sub>
0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
x	0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

$Y_0 = \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0}$   
 $Y_1 = \overline{A_2} \overline{A_1} A_0$   
 $Y_2 = \overline{A_2} A_1 \overline{A_0}$   
 $Y_3 = \overline{A_2} A_1 A_0$   
 $Y_4 = A_2 \overline{A_1} \overline{A_0}$   
 $Y_5 = A_2 \overline{A_1} A_0$   
 $Y_6 = A_2 A_1 \overline{A_0}$   
 $Y_7 = A_2 A_1 A_0$


74LS138框图及实物图

#### 应用 1: 两片 74LS138 扩成 4 位译码器

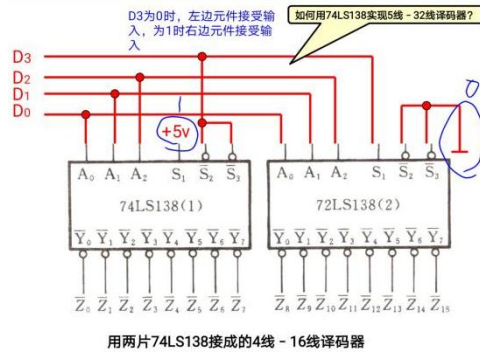

#### 应用 2: 实现逻辑函数 (划为最小项的与非形式)

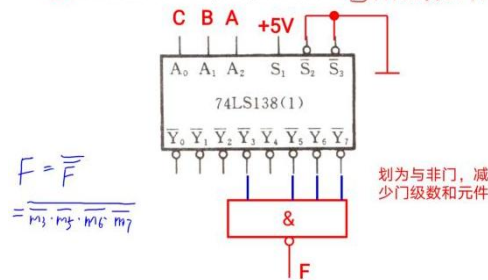例、用74LS138实现函数  $F(A,B,C) = AB + AC + BC = \sum m(3,5,6,7)$



### (4) 二十进制译码器


74LS42功能表

输入	输出
A <sub>3</sub> A <sub>2</sub> A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	$\overline{Y}_0$ $\overline{Y}_1$ $\overline{Y}_2$ $\overline{Y}_3$ $\overline{Y}_4$ $\overline{Y}_5$ $\overline{Y}_6$ $\overline{Y}_7$ $\overline{Y}_8$ $\overline{Y}_9$
0 0 0 0	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 0 1 0	1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
4 0 1 1	1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 1 0 0	1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
6 1 0 1	1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
7 1 1 0	1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
8 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
9 1 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
约束项, 无效输入	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

输出
$\overline{Y}_0 = A_3 A_2 A_1 A_0$
$\overline{Y}_1 = A_3 A_2 A_1 \overline{A_0}$
$\overline{Y}_2 = A_3 A_2 \overline{A_1} A_0$
$\overline{Y}_3 = A_3 A_2 \overline{A_1} \overline{A_0}$
$\overline{Y}_4 = A_3 \overline{A_2} A_1 A_0$
$\overline{Y}_5 = A_3 \overline{A_2} A_1 \overline{A_0}$
$\overline{Y}_6 = A_3 \overline{A_2} \overline{A_1} A_0$
$\overline{Y}_7 = A_3 \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0}$
$\overline{Y}_8 = A_2 A_3 A_1 A_0$
$\overline{Y}_9 = A_2 A_3 A_1 \overline{A_0}$


## (5) 数据分配器 DEMUX

DEMUX的功能如同多位开关一样，将输入D送到选择输入指定的通道上（如图所示）。

 

$A_1$	$A_0$	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 74138不仅可以作3线-8线译码器，而且还可用作1路-8路数据分配器（如图所示）。



## (6) 数据选择器 MUX

### 2选1多路选择器



$s=0$ 时,  $f=w_0$   
 $s=1$ 时,  $f=w_1$

$s$	$f$
0	$w_0$
1	$w_1$


### 4选1多路选择器

$$f = s_1s_0w_0 + s_1\bar{s}_0w_1 + \bar{s}_1s_0w_2 + \bar{s}_1\bar{s}_0w_3$$

$s_1$	$s_0$	$f$
0	0	$w_0$
0	1	$w_1$
1	0	$w_2$
1	1	$w_3$


$s_1$	$s_0$	$f$
0	0	$w_0$
0	1	$w_1$
1	0	$w_2$
1	1	$w_3$

更大规模的多路选择器可以由较简单的多路选择器构成

 

应用 1: 列出真值表后分组求 f 表达式

利用4选1多路器来实现3输入表决器

 

应用 2: 结合香农展开定理


假设我们想要用2选1的多路器和其他必须的门电路来实现以下函数:

$$f = \bar{w}_1\bar{w}_3 + w_1w_2 + w_1w_3$$

若以  $w_1$  为基础来进行香农展开, 则函数可以表示为:

$$f = \bar{w}_1 f_{w_1=0} + w_1 f_{w_1=1}$$
 
$$= \bar{w}_1 (\bar{w}_3) + w_1 (w_2 + w_3)$$



香农展开也能以多个变量进行分解, 以  $w_1w_2$  例, 所得结果如下:


$$f(w_1, w_2, w_3) = \bar{w}_1\bar{w}_2 f(0,0,w_3) + \bar{w}_1w_2 f(0,1,w_3) + w_1\bar{w}_2 f(1,0,w_3) + w_1w_2 f(1,1,w_3)$$

上述展开式可用4选1多路器实现


$$f = \bar{w}_1\bar{w}_3 + w_1w_2 + w_1w_3$$

$$= \bar{w}_1\bar{w}_3 + \bar{w}_1w_2 + \bar{w}_1w_3 + w_1w_2 + w_1w_3$$

$$= \bar{w}_1(\bar{w}_3 + w_2 + w_3) + w_1(w_2 + w_3)$$

 

应用 3: 实现逻辑函数 (最小项)

 


思考: 如何用一片74151实现逻辑函数

$$F(A, B, C, D, E) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D\bar{E} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}CD\bar{E} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}B\bar{C}D\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}BCD\bar{E}$$

应用 4: 扩展

例、下图为一个将十六选一MUX扩展为六十四选一MUX的实例。

 

## (7) 数值比较器

一位：

两个1位二进制数A,B相比的情况有以下几种：


①  $A > B$  (即  $A=1, B=0$ )，则  $A \odot B = 1$ ，所以可用  $A \odot B$

作为  $A > B$  的输出信号  $Y_{(A > B)}$ 。

② 同理可用  $\overline{A \odot B}$  作为  $A < B$  的输出信号  $Y_{(A < B)}$ 。

③ 同理可用  $A \odot B$  作为  $A = B$  的输出信号  $Y_{(A = B)}$ 。

于是，1位数值比较器的电路图可如下设计：

 

多位：从高向低比较

## (8) 加法器

半加器：

半加器的真值表				半加器的逻辑表达式
输入		输出		
A	B	S	CO	$\begin{cases} S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B \\ CO = AB \end{cases}$
0	0	0	0	
0	1	1	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	

全加器：

将两个多位二进制数相加时，除了最低位以外，每一位都应考虑来自低位的进位，即将两个对应的加数和来自低位的进位3个数相加。这种运算称为全加，所用电路称为全加器。

1位全加器的真值表、逻辑表达式、电路图和惯用符号如下所示：

全加器的真值表					全加器的逻辑表达式
CI	A	B	S	CO	
0	0	0	0	0	$\begin{cases} S = \overline{A}B \cdot \overline{CI} + A\overline{B} \cdot \overline{CI} + \overline{A}B \cdot CI + AB \cdot \overline{CI} \\ CO = \overline{A}B + B \cdot CI + A \cdot CI \end{cases}$
0	0	1	1	0	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	$\text{或} \begin{cases} S = A \oplus B \oplus CI \\ CO = AB + CI(A + B) \end{cases}$
1	1	0	0	1	
1	1	1	1	1	

## 4. 竞争冒险现象

竞争：两个输入端向相反方向变化且有时差

冒险：竞争并且产生了尖峰脉冲

#### 四、时序逻辑电路

1. 时序逻辑电路不一定要有时钟信号，如：锁存器（电平触发，无时钟信号）

2. 触发器

##### 1. 基本RS触发器

**与非门**

RS	$Q^{n+1}$
0 0	d
0 1	0
1 0	1
1 1	$Q$

$$Q^{n+1} = \bar{S} + RQ^n$$

$$R + S = 1$$

**或非门**

RS	$Q^{n+1}$
0 0	$Q$
0 1	1
1 0	0
1 1	d

$$Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$$

$$R \cdot S = 0$$

△ R、S要求严格，相互配合，准确实时（约束方程）

##### 2. 钟控触发器（同步<sup>PS</sup>触发器）

CP为0时维持原状态（时钟信号未到）  
CP为1时才工作

RS	$Q^{n+1}$
0 0	$Q$
0 1	1
1 0	0
1 1	d

$$Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$$

$$SR = 0$$

##### 3. D触发器



CP为0时维持原状态  
CP为1时才工作

CP	D	$Q^{n+1}$
0	0	0
1	1	1

$$Q^{n+1} = D$$

△ 避免3 R、S同为1（非门避免此情况）

##### 4. JK触发器

  

$$Q^{n+1} = JQ^n + \bar{K}Q^n$$


CP=0 保持

CP=1 工作


CP	JK	$Q^{n+1}$
0	0	$Q^n$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}^n$



## 5. T触发器

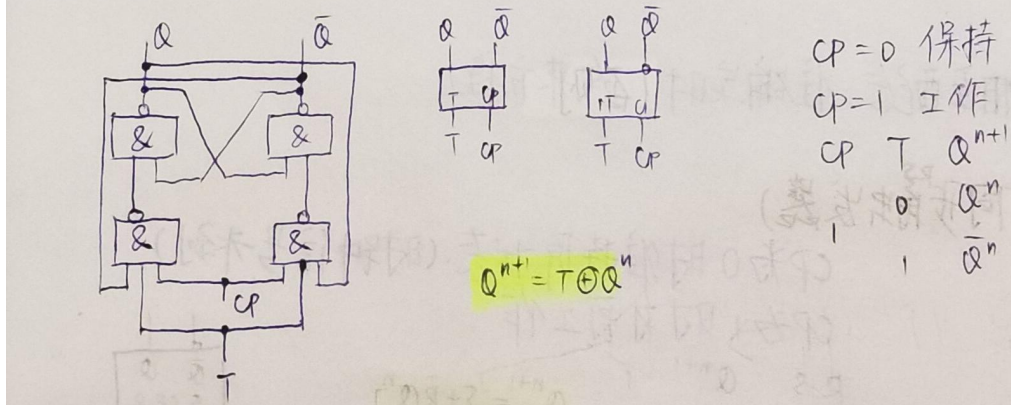

附：触发器图形符号

 



## 3. 触发器与锁存器

触发器是由边沿信号触发，锁存器是由电平信号触发

## 4. 时序电路：Mealy 型（输入和存储共同决定输出）和 Moore 型（输入不决定输出）

## 5. 图表描述：状态转换表、状态转换图、时序图

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	A=0	A=1
00	00 / 0	01 / 0
01	01 / 0	10 / 0
10	10 / 0	11 / 0
11	11 / 0	00 / 1

  


## 6. 同步时序电路分析过程

同步时序电路分析的一般步骤：

- 1、从给定的逻辑图中写出每个触发器的驱动方程；
- 2、把得到的这些驱动方程代入相应触发器的特性方程，得出每个触发器的状态方程，从而得到由这些状态方程组成的整个时序电路的状态方程组；
- 3、根据逻辑图写出电路的输出方程；
- 4、列出该电路的状态转换表；
- 5、根据状态表画出状态转换图（或时序图）；
- 6、根据图表描述电路的逻辑功能，并进行自启动验证。

Example:

 

1. 方程

输入:  $\begin{cases} J_0 = 1 \\ K_0 = 1 \end{cases} \begin{cases} J_1 = Q_0^n \bar{Q}_2^n \\ K_1 = Q_0^n Q_2^n \end{cases} \begin{cases} J_2 = Q_0^n Q_1^n \\ K_2 = Q_0^n \end{cases}$

输出:  $Y = Q_0^n Q_2^n$

状态: JK 触发器  $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n \\ Q_1^{n+1} = (Q_0^n \bar{Q}_2^n) \oplus Q_1^n \\ Q_2^{n+1} = Q_0^n Q_1^n \cdot \bar{Q}_2^n + \bar{Q}_0^n \cdot Q_2^n \end{cases}$$

2. 状态表

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Y
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1	0 1 0	0
0 1 0	0 1 1	0
0 1 1	1 0 0	0
1 0 0	1 0 1	0
1 0 1	0 0 0	1


3. 状态图

4. 分析: 对 CP 脉冲六进制计数

## 7. 异步时序电路分析

- (1) 先分析系统时钟触发的状态，再分析中间结果触发的状态
- (2) 加一个时钟方程

例: 试分析图示电路的逻辑功能，并画出状态转换图和时序图。

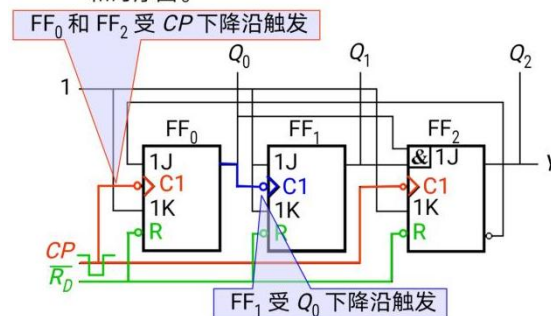

1. 方程

时钟:  $\begin{cases} CP_0 = CP \\ CP_1 = Q_0^n \\ CP_2 = CP \end{cases}$

输入:  $\begin{cases} J_0 = \bar{Q}_2^n, K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = 1 \\ J_2 = Q_0^n Q_1^n, K_2 = 1 \end{cases}$

输出:  $Y = Q_2^n$

状态:  $\begin{cases} Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n \cdot \bar{Q}_2^n \\ Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n \\ Q_2^{n+1} = Q_0^n Q_1^n \bar{Q}_2^n \end{cases}$

2. 转换表

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	Y	$CP_2$	$CP_1$	$CP_0$
0 0 0	0 0 1	0	↓	↑	↓
0 0 1	0 1 0	0	↓	↓	↓
0 1 0	0 1 1	0	↓	↑	↓
0 1 1	1 0 0	0	↓	↓	↓
1 0 0	1 0 1	1	↓	↑	↓


3. 状态图

## 8. 同步时序电路设计

- (1) 状态化简
- (2) 状态编码时采用“相邻”选择，0 和 1 表示触发器的现态值
- (3) 画卡诺图时卡诺圈尽量画大，以减少表达式中的逻辑变量
- (4) 化状态方程时  $\bullet(A+A)$  或者  $+0 \bullet A$

普通情况 (有输入、输出):

 例: 设计一个串行数据检测器。对它的要求是: 连续输入三个或三个以上的'1'时输出为'1', 其它情况输出为'0'(试用上边沿JK-FF完成设计)。



总体设计效果示意图

1. 逻辑抽象  
设输入X, 输出Y, 状态  $S_0(0), S_1(1), S_2(11), S_3(111)$

2. 状态图

$S^n \backslash X$	0	1
$S_0$	$S_0/0$	$S_1/0$
$S_1$	$S_0/0$	$S_2/0$
$S_2$	$S_0/0$	$S_3/1$
$S_3$	$S_0/0$	$S_3/1$

3. 状态化简  
 $S_2$  与  $S_3$  合并

$S^n \backslash X$	0	1
$S_0$	$S_0/0$	$S_1/0$
$S_1$	$S_0/0$	$S_2/0$
$S_2$	$S_0/0$	$S_2/1$

4. 状态编码 (相邻)  
令  $S_0=00, S_1=01, S_2=10$  (11为约束项)  
触发器  $Q_1, Q_0$

$Q_1 \backslash Q_0$	0	1
0	$S_0$	$S_1$
1	$S_2$	X

5. 状态方程

$X \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	00/0	00/0	XX/X	00/0
1	01/0	10/0	XX/X	10/1

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n + Q_1^n \cdot X = X \cdot Q_1^n + X \cdot Q_0^n \cdot Q_1^n$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_1^n \cdot \bar{Q}_0^n \cdot X + 0 \cdot Q_0^n$$

$$Y = Q_1^n \cdot (\bar{Q}_0^n) \cdot X \text{ (尽量大的卡诺图, 减少线路)}$$

6. 电路图


JK 触发器:  $Q^{n+1} = JQ^n + \bar{K}Q^n$

$$\begin{cases} J_1 = X \cdot Q_0^n \\ J_0 = X \cdot \bar{Q}_1^n \\ K_1 = \bar{X} \\ K_0 = 0 \end{cases}$$

无输入情况:

## 五、画图

### 1.基本门元件

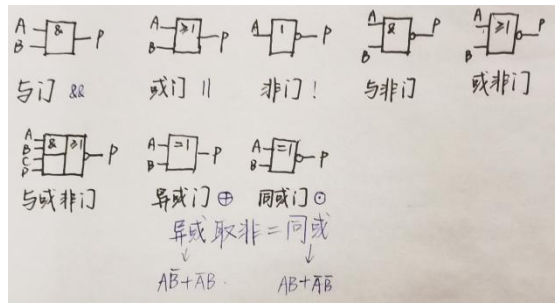

### 2.阻塞与非阻塞赋值

